



Departamento de Ciência da Computação

GCC113 – Circuitos Digitais

Projetos Hierárquicos e Verilog

1. Objetivos

- Conhecer novas características do Verilog;
- Usar o display de sete segmentos do kit do laboratório;
- Criar projetos hierárquicos no Quartus Prime contendo vários arquivos em Verilog.

2. Qual será o projeto desta prática?

Nesta prática, vamos desenvolver um circuito que utilizará as 10 chaves presentes no kit do laboratório (SW) e dois displays de sete segmentos (HEX0 e HEX1). O circuito deverá receber 10 bits de entrada por meio das chaves e verificar o número de uns presentes nos bits e exibir o valor em decimal no display de sete segmentos. Por exemplo, se a entrada binária nas dez chaves SW for 0000101100, o display deverá exibir o número 3, pois temos 3 bits iguais a 1. Se todos os bits forem iguais a 1, os displays devem exibir o número 10 na base decimal. A Figura 1 apresenta o diagrama de bloco desse circuito.

 


Figura 1: Diagrama de blocos do projeto.

3. Como o projeto deverá ser feito?

Para implementar este projeto, será usada a ideia de projetos hierárquicos. Isso ocorre quando temos diversos arquivos no projeto em que cada arquivo implementa parte do circuito (*modules*). E um dos arquivos é chamado de principal (ou *top-level*). Nesta prática, teremos três arquivos diferentes em Verilog. Haverá dois arquivos já prontos: *contaUns.v*, responsável por contar o número de chaves valendo 1, e *SEG7_LUT.v*, responsável por exibir o valor em decimal nos displays de sete segmentos. E um terceiro arquivo, o arquivo principal, será implementado de acordo com as instruções neste documento. O terceiro arquivo é o arquivo que irá usar os módulos implementados nos outros dois arquivos usando a descrição estrutural.

4. Qual o passo a passo para fazer o projeto?

As seguintes etapas devem ser realizadas para desenvolver o projeto:

- Crie uma nova pasta chamada Pratica3, na Área de Trabalho;
- Baixe o código SEG7_LUT.v em: https://github.com/brabreus/GCC260-UFLA/blob/main/Pratica3/SEG7_LUT.v e salve na pasta Pratica3;
- Baixe o código contaUns.v em: <https://github.com/brabreus/GCC260-UFLA/blob/main/Pratica3/contaUns.v> e salve na pasta Pratica3;
- Crie o projeto Pratica3 no Quartus Prime, lembrando de alterar o diretório para criar o projeto na pasta Pratica3, **adicionar no projeto os 2 arquivos já baixados** e definir a placa (board) como da família MAX10, kit DE10-Lite **deixando marcada a opção “Create top-level design file”**;
- Entender os códigos baixados;
- Implementar, no arquivo já criado **DE10_LITE_Golden_Top.v**, o circuito da Figura 1 usando a descrição estrutural do verilog;
- Compilar o projeto *Processing->Start Compilation*;
- Programar o kit do laboratório *Tools->Programmer*;
- Verificar seu funcionamento na placa;
- Apresentar ao Professor e enviar a pasta do projeto compactada para o Campus Virtual.

//////// SEG7_LUT.v

```
module SEG7_LUT (
    input  wire [3:0]    iDIG,
    output reg [6:0]     oSEG
);

always @(iDIG)
begin
    case(iDIG)
        4'h0: oSEG = 7'b1000000;
        4'h1: oSEG = 7'b1111001;    // ---a----
        4'h2: oSEG = 7'b0100100;    // |      |
        4'h3: oSEG = 7'b0110000;    // f      b
        4'h4: oSEG = 7'b0011001;    // |      |
        4'h5: oSEG = 7'b0010010;    // ---g----
        4'h6: oSEG = 7'b0000010;    // |      |
        4'h7: oSEG = 7'b1111000;    // e      c
        4'h8: oSEG = 7'b0000000;    // |      |
        4'h9: oSEG = 7'b0011000;    // ---d----
        4'ha: oSEG = 7'b0001000;
        4'hb: oSEG = 7'b0000011;
        4'hc: oSEG = 7'b1000110;
        4'hd: oSEG = 7'b0100001;
        4'he: oSEG = 7'b0000110;
        4'hf: oSEG = 7'b0001110;
    endcase
end
endmodule
```

////// contaUns.v

```
module contaUns (  
    input wire [9:0] d,  
    output wire [3:0] q  
);  
  
    integer num_bits;  
  
    always @ (d) begin  
        integer i;  
  
        num_bits = 0;  
        for (i = 0; i < 10; i = i + 1) begin  
            if (d[i] == 1)  
                num_bits = num_bits + 1;  
        end  
    end  
  
    assign q = num_bits;  
  
endmodule
```