



## Departamento de Ciência da Computação

### GCC260 – Laboratório de Circuitos Digitais

#### *Arquitetura Registrador-Acumulador + Memória ROM*

#### 1. Objetivos

- Aprender a usar componentes parametrizáveis da biblioteca de componentes do Quartus Prime;
- Adicionar memória ROM no projeto da arquitetura registrador-acumulador;
- Entender e verificar como um programa em binário pode ser executado em um processador.

#### 2. Passo a passo

O passo a passo para implementar e testar este projeto consiste nas seguintes etapas:

- Crie uma nova pasta na Área de Trabalho, chamada PraticaAcumuladorROM;
- Baixe os arquivos dos módulos que serão necessários:
  - SEG7\_LUT.v ([https://github.com/brabreus/GCC260-UFLA/blob/main/PraticaAcumuladorROM/SEG7\\_LUT.v](https://github.com/brabreus/GCC260-UFLA/blob/main/PraticaAcumuladorROM/SEG7_LUT.v));
  - ALU.v (<https://github.com/brabreus/GCC260-UFLA/blob/main/PraticaAcumuladorROM/ALU.v>);
  - Register.v (<https://github.com/brabreus/GCC260-UFLA/blob/main/PraticaAcumuladorROM/Register.v>);
  - Counter.v (<https://github.com/brabreus/GCC260-UFLA/blob/main/PraticaAcumuladorROM/Counter.v>);
  - Salve na pasta criada anteriormente.
- Crie um projeto no Quartus Prime, mude o diretório de criação do projeto para a pasta criada anteriormente, adicione os arquivos baixados ao projeto, selecione o *Board* como *Family: MAX10* e o kit DE10-LITE. Lembre-se de deixar marcada a opção “*Create top-level design file*”;
- Entenda os códigos baixados;
- Crie a memória ROM (seguir instruções na Seção 3);
- Leia a Seção 4 e complete o código *DE10\_LITE\_Golden\_Top.v* para atender às características pedidas para o circuito;

- Compile o projeto (*Processing->Start Compilation*);
- Use a ferramenta em *Tools->Netlist Viewers->RTL Viewer* para visualizar o desenho gerado pelo seu código verilog e verificar se o projeto está codificado corretamente;
- Conecte a FPGA ao computador;
- Programe a FPGA em *Tools->Programmer*;
- Verifique o funcionamento do circuito.

Apresente o projeto funcionando para o Professor e envie para o Campus Virtual.

### 3. Criando a memória ROM usando a biblioteca do Quartus Prime

O primeiro passo é criar um arquivo que será usado para inicializar o conteúdo da memória. Esse arquivo pode ser tanto extensão .mif quanto .hex. Nesta prática, usaremos o .mif (*Memory Initialization File*). Vá no menu principal do Quartus Prime *File->New...*, escolha *Memory Initialization File* e clique em OK (Figura 1).

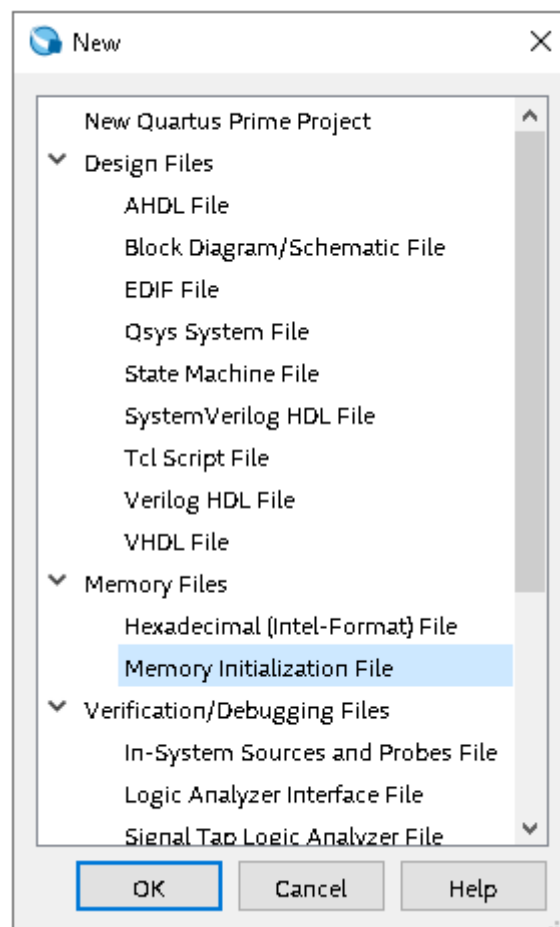


Figura 1: Tela para selecionar o tipo de arquivo a ser criado.

Na tela seguinte, como nossa memória terá 32 palavras, cada uma com 12 bits, defina *Number of words* como 32 e *word size* como 12 (Figura 2).

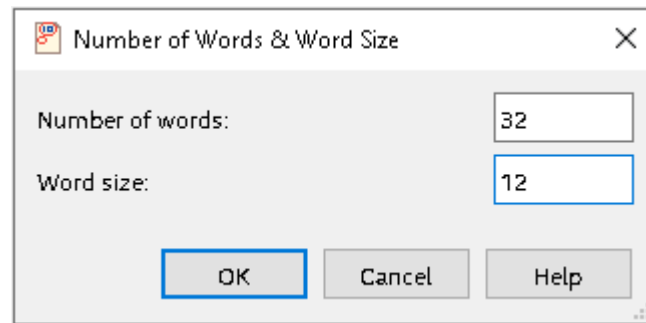


Figura 2: Tela para definir as dimensões do arquivo de inicialização de memória.

O arquivo será criado e aberto no Quartus no formato de uma tabela (Figura 3).

Addr	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	ASCII
0	0	0	0	0	0	0	0	0	.....
8	0	0	0	0	0	0	0	0	.....
16	0	0	0	0	0	0	0	0	.....
24	0	0	0	0	0	0	0	0	.....

Figura 3: Exibição em forma de tabela do arquivo de inicialização de memória.

Clique com o botão direito do mouse em cima da primeira linha e defina *Memory Radix* como *Binary* para visualizar melhor o conteúdo de cada palavra da memória (Figura 4).

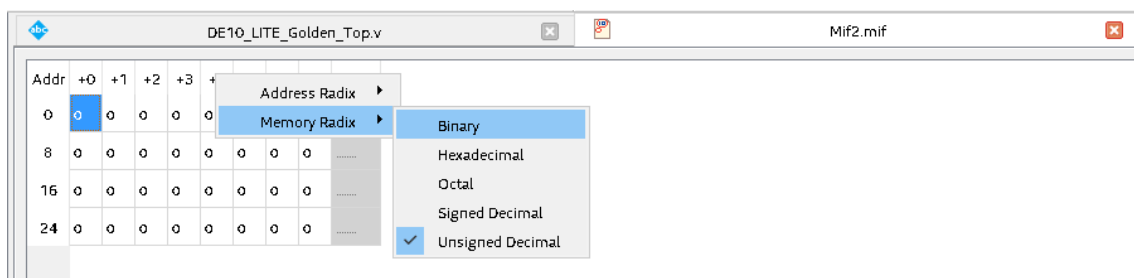


Figura 4: Selecionando o formato de exibição das informações da memória.

Vamos agora preencher o conteúdo da memória para que o sistema execute o programa (sequência de instruções) que desejamos. **Na prática de hoje, calcularemos a soma de dez números e por fim dividiremos o resultado por 10. Ou seja, vamos calcular a média aritmética de 10 números.** Para que isso aconteça, a memória deve ser preenchida por você com os valores apresentados na Figura 5.

prog.mif									
Addr	+000	+001	+010	+011	+100	+101	+110	+111	ASCII
000000	001000000001	001000000010	001000000011	001000000100	001000000101	001000000110	001000000111	001000001000	.....
001000	001000001001	001000001111	010100001010	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	.....
010000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	.....
011000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	.....

Figura 5: Arquivo de inicialização de memória preenchido com os dados binários para calcular a média de dez números.

Em cada palavra de 12 bits da memória, os bits de 11 a 8 representam o código da operação (soma = 0010 e divisão = 0101) e os bits de 7 a 0 representam o valor de B que será usado na operação. **Salve o arquivo de inicialização da memória como *prog.mif*.**

Esse arquivo que acabamos de criar e preencher não é a memória em si, mas somente o arquivo que armazena qual será o seu conteúdo após gravar o circuito na FPGA. Por isso, o passo seguinte é criar o componente de hardware que de fato implementa a memória. Utilizaremos a biblioteca de componentes do Quartus Prime (*IP Catalog*). Por padrão, o *IP Catalog* é exibido do lado direito da janela do Quartus Prime, caso ela não esteja visível, acesse o menu *View->Utility Windows->IP Catalog* (Figura 6).

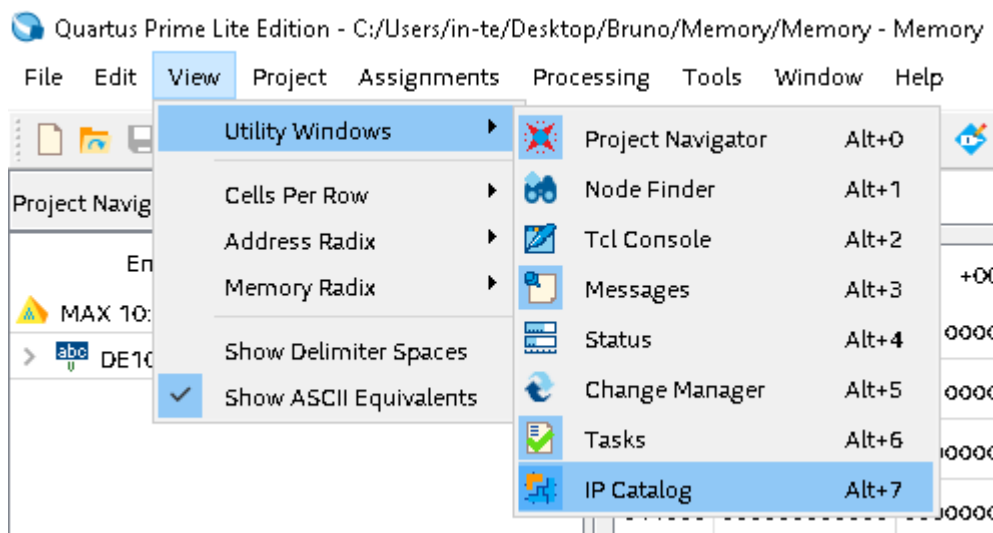


Figura 6: Como exibir o IP Catalog.

Navegue pelo IP Catalog (perceba que há vários componentes prontos que podem ser usados), vá em *Library->Basic Functions->On-chip Memory* e dê um duplo clique em *ROM: 1-PORT* (Figura 7).

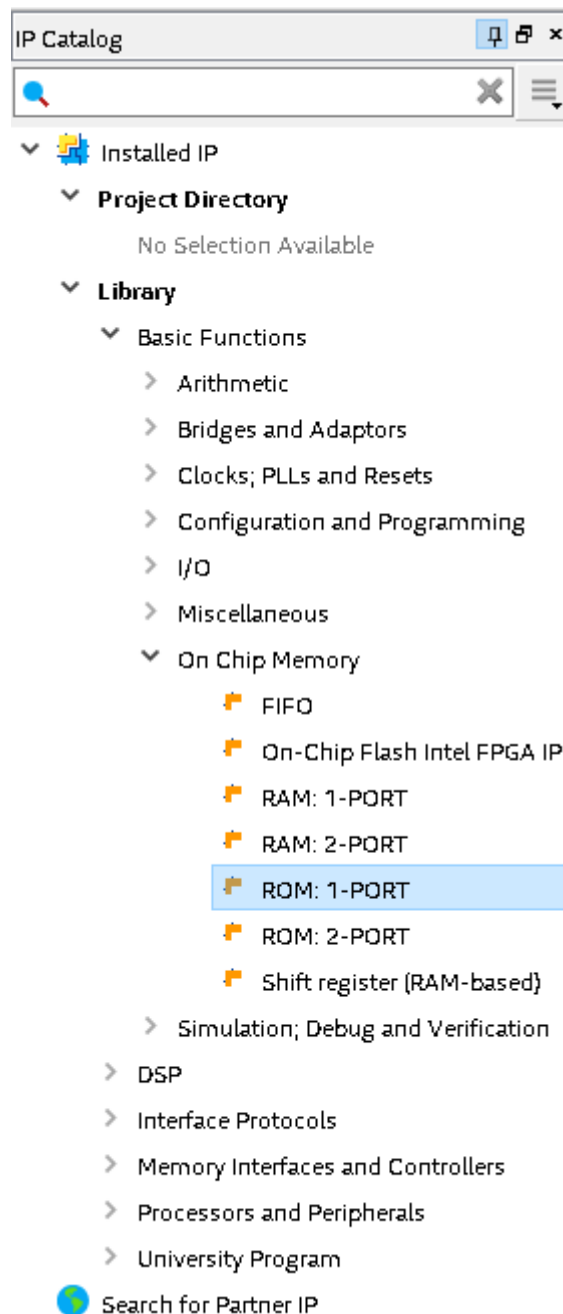


Figura 7: Como selecionar o tipo correto de memória para o projeto.

Na sequência, você irá escolher o nome para o componente de memória e qual linguagem será usada para criá-lo. Digite o nome (pode ser *rom*) e selecione Verilog. Clique em OK (Figura 8).

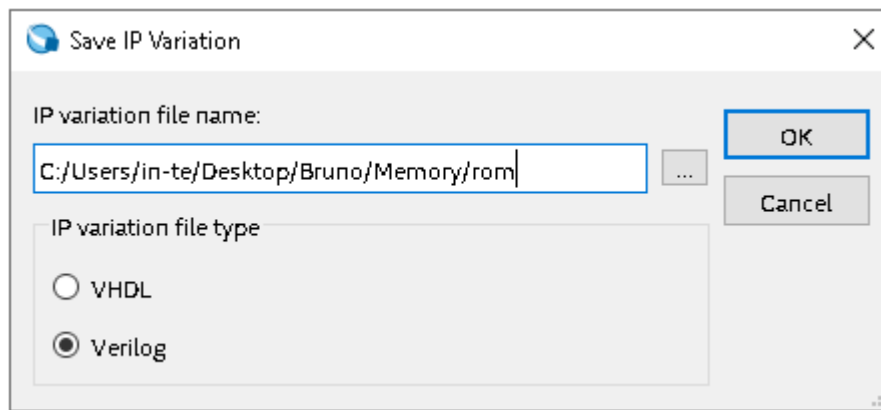


Figura 8: Definindo nome e linguagem para o componente de memória.

Então, será aberto o assistente para criação do componente. Nesse assistente, haverá uma sequência de 5 etapas onde iremos configurar os parâmetros desejados para a nossa memória. Configure o componente de acordo com as Figuras 9, 10, 11, 12 e 13.

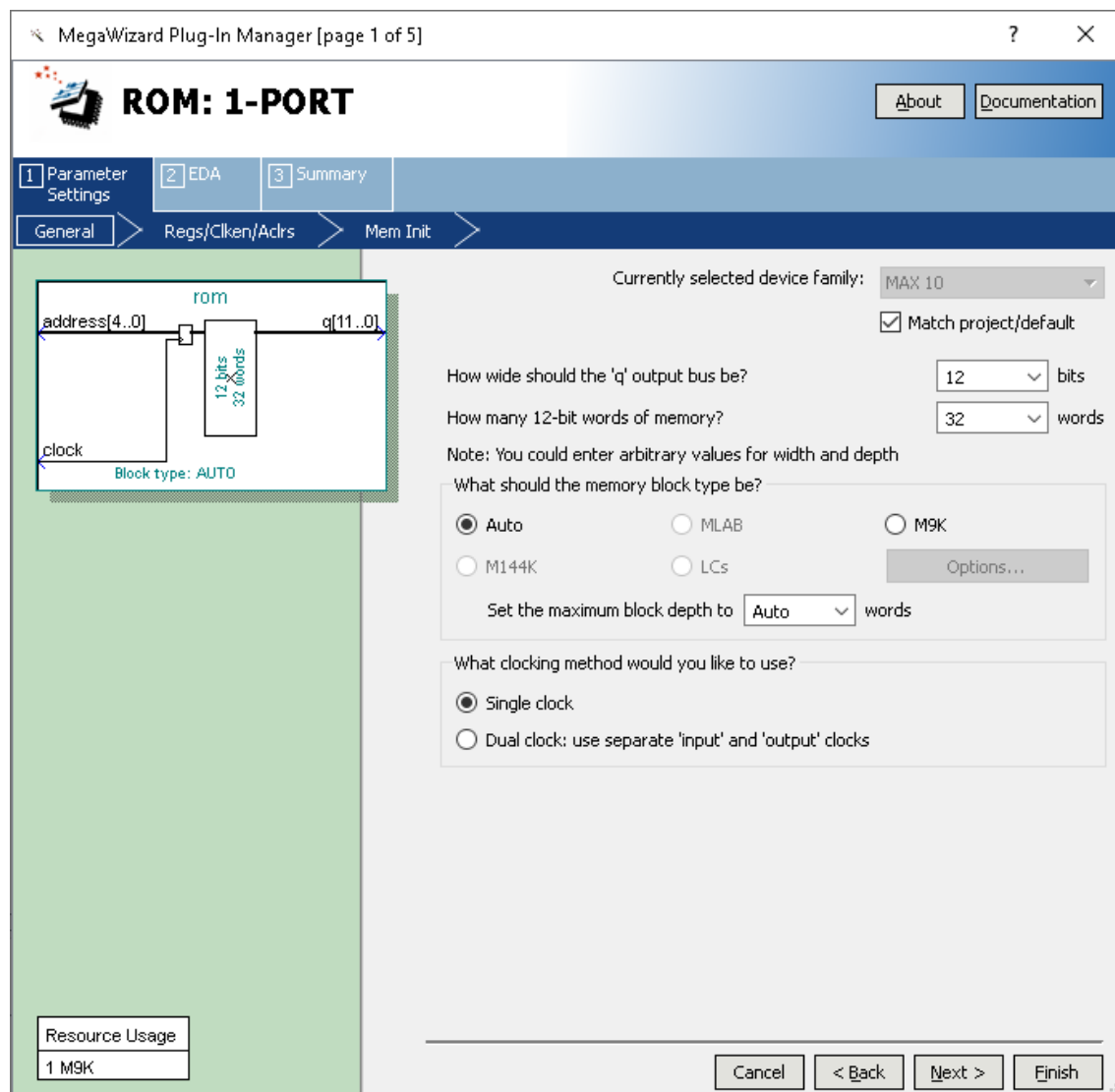


Figura 9: Etapa 1 de configuração do componente de memória ROM.

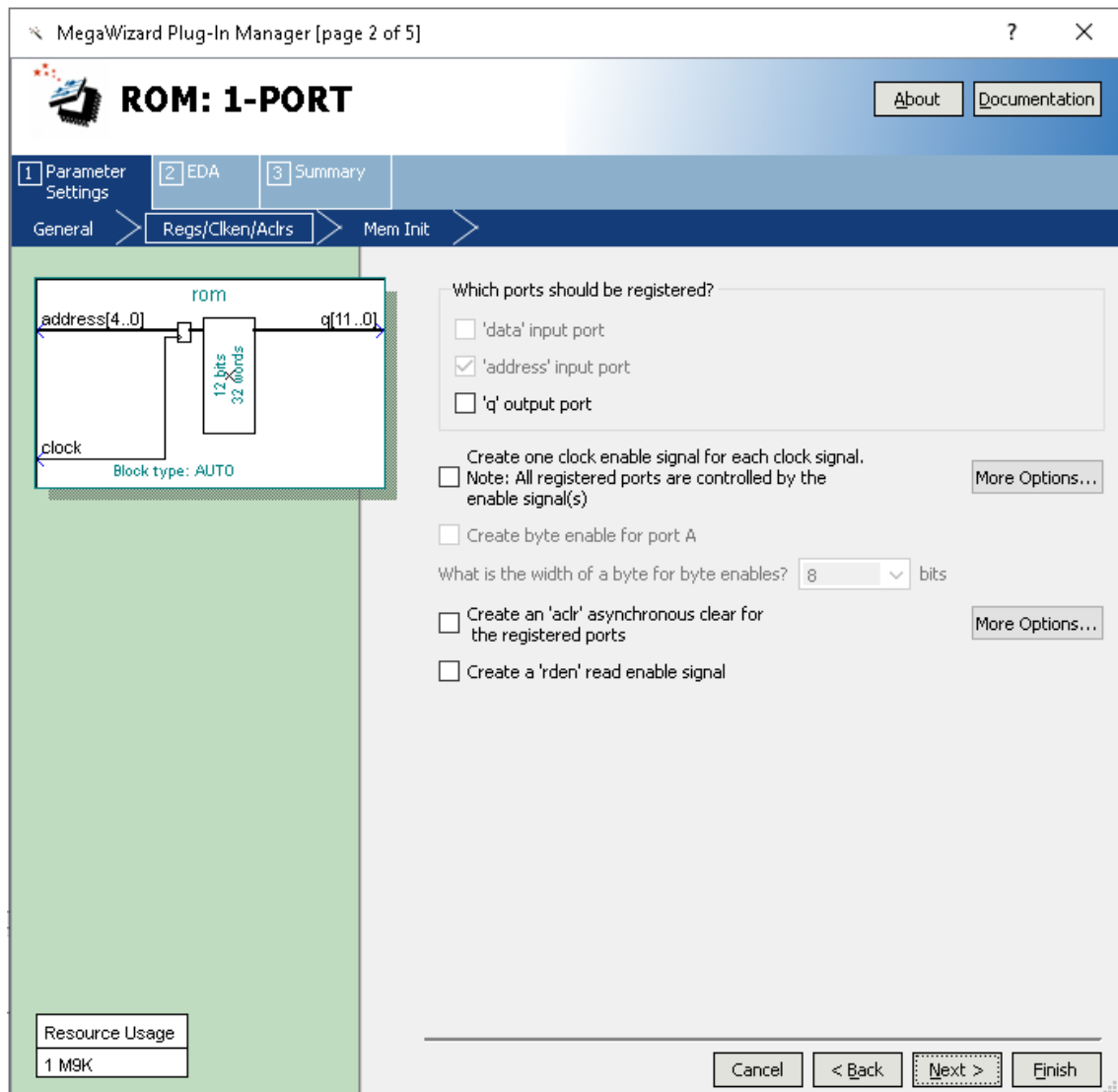


Figura 10: Etapa 2 de configuração do componente de memória ROM.

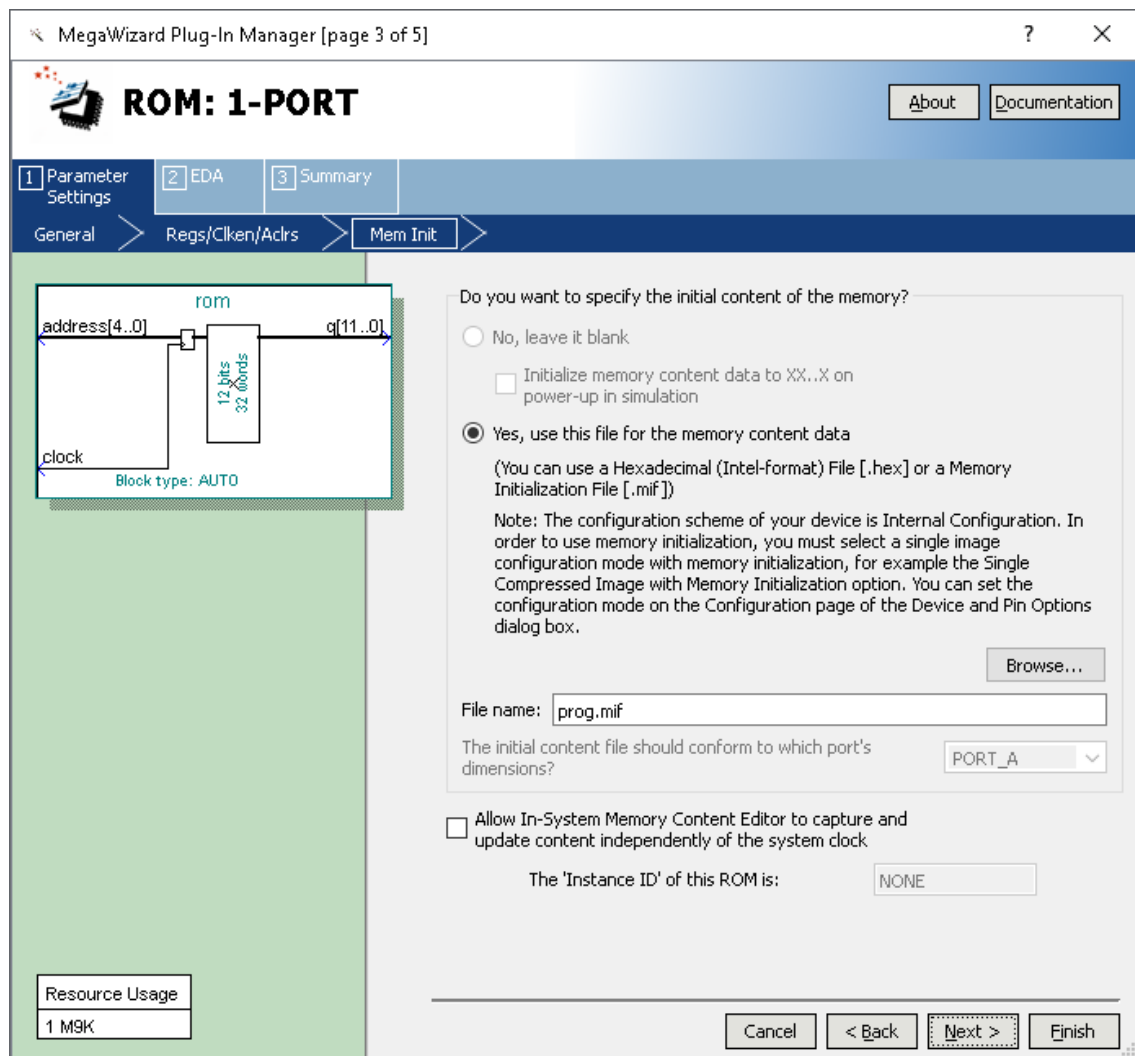


Figura 11: Etapa 3 de configuração do componente de memória ROM.



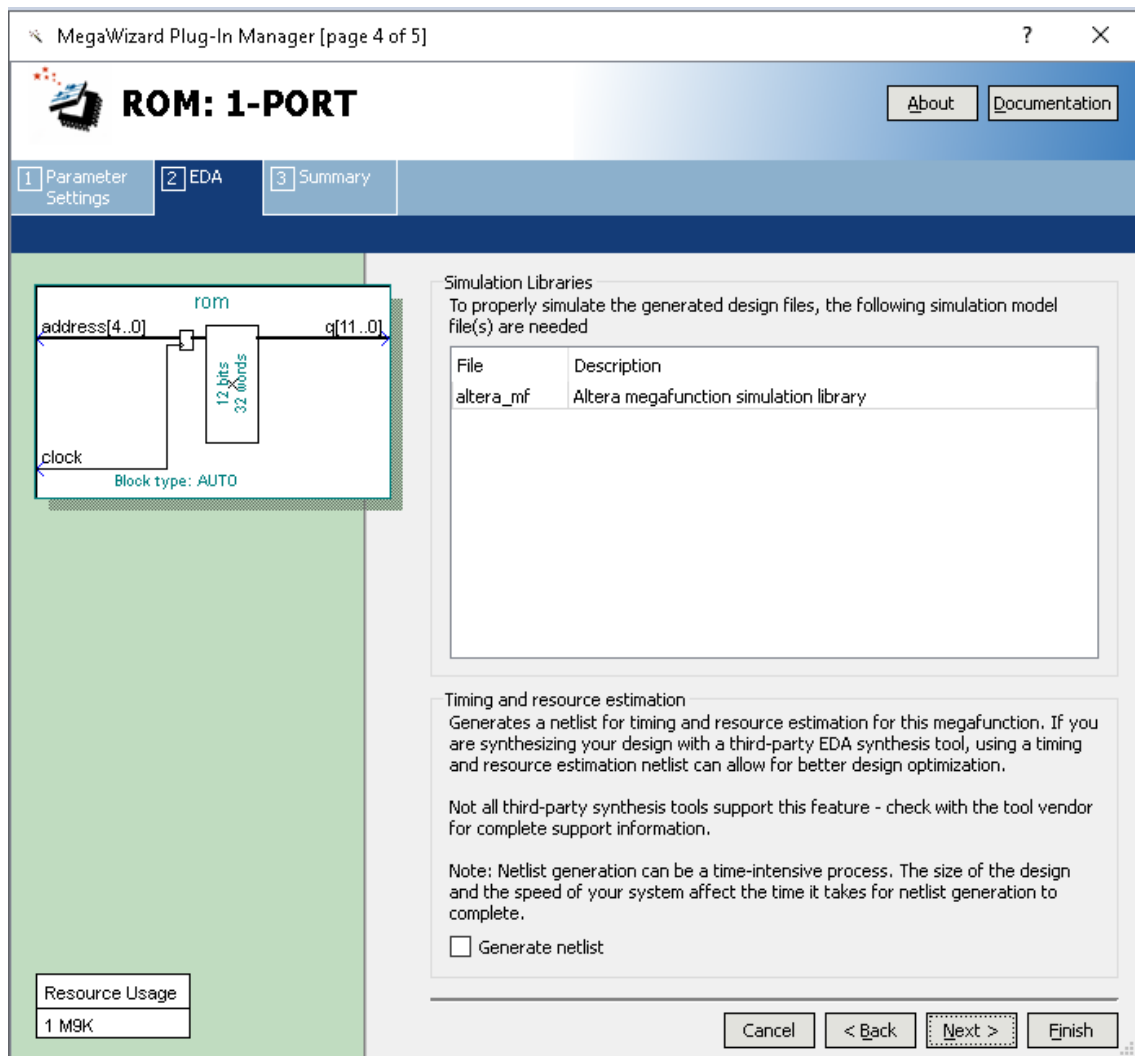


Figura 12: Etapa 4 de configuração do componente de memória ROM.

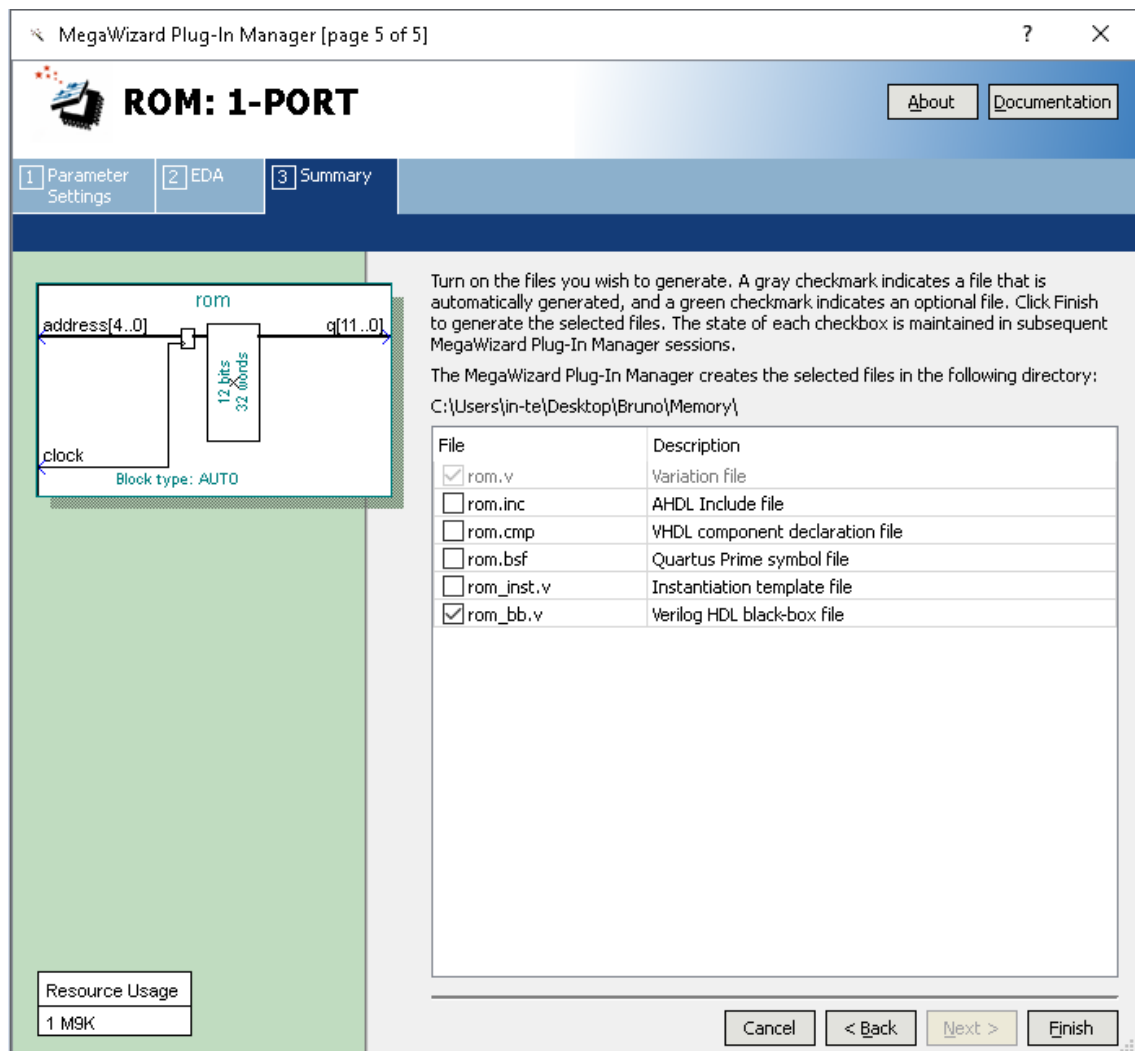


Figura 13: Etapa 5 de configuração do componente de memória ROM.

Após clicar em *Finish*, a memória já estará criada e poderá ser usada no projeto. Porém, como usaremos um arquivo de inicialização de memória, devemos configurar o projeto para compilar corretamente considerando esse arquivo. Acesse o menu principal do Quartus *Assignments->Device*. Clique no botão *Device and Pin Options* (Figura 14).

Device

Board

Select the family and device you want to target for compilation.  
You can install additional device support with the Install Devices command on the Tools menu.

To determine the version of the Quartus Prime software in which your target device is supported, refer to the [Device Support List](#) webpage.

Device family

Family: MAX 10 {DA/DF/DC/SA/SC}

Device: All

Target device

☐ Auto device selected by the Fitter

☒ Specific device selected in 'Available devices' list

☐ Other: n/a

Show in 'Available devices' list

Package: FBGA

Pin count: 484

Core speed grade: 6

Name filter:

☒ Show advanced devices

Device and Pin Options...

Available devices:

Name	Core Voltage	LEs	Total I/Os	GPIOs	Memory Bits	Embedded multiplier 9-b
10M50DAF484C6GES	1.2V	49760	360	360	1677312	288

Migration Devices... 0 migration devices selected

Buy Software OK Cancel Help

Figura 14: Configurações do projeto relacionadas ao dispositivo.

Selecione a categoria *Configuration* e, em *Configuration mode*, selecione a opção **Single Uncompressed Image with Memory Initialization (512 Kbits UFM)** (Figura 15). Clique em OK.

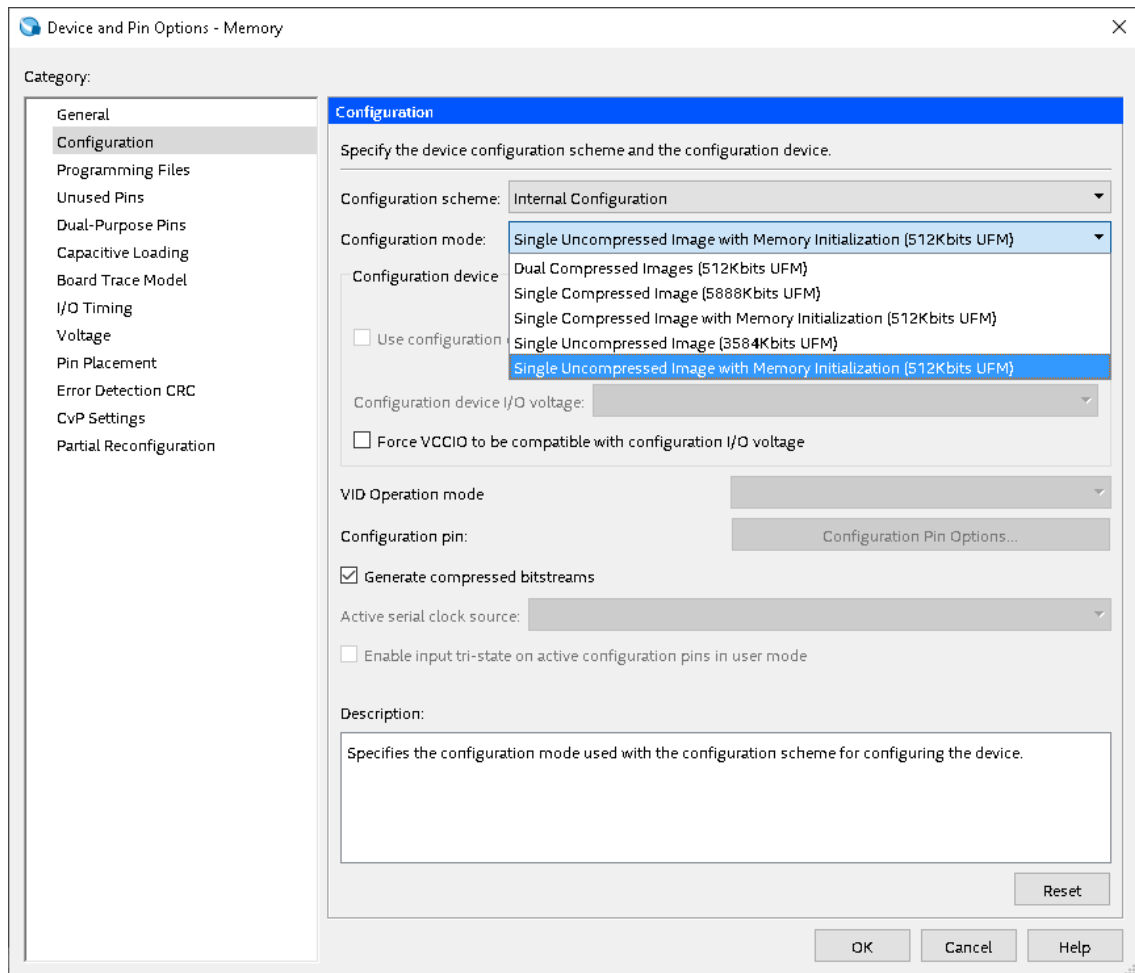


Figura 15: *Configuration mode* para inicialização de memória.

Agora, temos todos os arquivos necessários para implementar nosso processador de 8 bits que será capaz de executar um programa que calcula a média de 10 números inteiros.

```
// Register.v
module Register(
    input wire clk, rstn,
    input wire [7:0] D,
    output reg [7:0] Q
);

    always@(posedge clk, negedge rstn)
    begin
        if(rstn == 0)
            Q <= 8'b00000000;
        else
            Q <= D;
    end
endmodule
```

## 5.2. Descrição de um contador com módulo MOD e quantidade de bits igual a NUM\_BITS:

```
// Counter.v
module Counter
#(
    parameter MOD = 32,
    parameter NUM_BITS = 5
)
(
    input wire clk, rstn,
    output reg [NUM_BITS-1:0] count
);

    always@(posedge clk, negedge rstn)
    begin
        if(rstn == 0)
            count <= {NUM_BITS{1'b0}};
        else
            count <= (count < MOD)? count + 1'b1 : count;
    end
endmodule
```

## 5.3. Descrição da ALU:

```
// ALU.v
module ALU(
    input wire [3:0] A, B,
    input wire [3:0] ctrl,
    output reg [3:0] Result,
    output reg Ovr,
    output wire Zero
);
    always@*
    begin
        case(ctrl)
            4'b0000: {Ovr, Result} = A & B;
            4'b0001: {Ovr, Result} = A | B;
            4'b0010: {Ovr, Result} = A + B;
            4'b0011: {Ovr, Result} = A - B;
            4'b0100: {Ovr, Result} = A * B;
            4'b0101: {Ovr, Result} = A / B;
            4'b0111: {Ovr, Result} = (A < B)? 1: 0;
            4'b1100: {Ovr, Result} = ~(A | B);
            default: {Ovr, Result} = 0;
        endcase
    end
    assign Zero = (Result == 0);
endmodule
```

#### 5.4. Descrição do SEG7\_LUT:

```
module SEG7_LUT (
    input wire [3:0] iDIG,
    output reg [6:0] oSEG
);

always @(iDIG)
begin
    case(iDIG)
        4'h0: oSEG = 7'b1000000;
        4'h1: oSEG = 7'b1111001; // ---t---
        4'h2: oSEG = 7'b0100100; // |      |
        4'h3: oSEG = 7'b0110000; // lt    rt
        4'h4: oSEG = 7'b0011001; // |      |
        4'h5: oSEG = 7'b0010010; // ---m---
        4'h6: oSEG = 7'b0000010; // |      |
        4'h7: oSEG = 7'b1111000; // lb    rb
        4'h8: oSEG = 7'b0000000; // |      |
        4'h9: oSEG = 7'b0011000; // ---b---
        4'ha: oSEG = 7'b0001000;
        4'hb: oSEG = 7'b0000011;
        4'hc: oSEG = 7'b1000110;
        4'hdc: oSEG = 7'b0100001;
        4'he: oSEG = 7'b0000110;
        4'hf: oSEG = 7'b0001110;
    endcase
end

endmodule
```